

# Projekt indywidualny – wariant 22

**Grzegorz Fabisiak 325000**

## **Specyfikacja jednostki głównej:**

Układ składa się z czterech modułów, wykonujących osobne operacje. Wszystkie operacje odbywają się w kodzie U2. Wyboru operacji dokonujemy poprzez zadanie konkretnego sygnału na N-bitowe wejście **i\_oper**. W naszym przypadku wejście to ma 2 bity i wybiera spośród 4 operacji.

### **00: Negacja**

Zmienia znak danej wartości na wejściu A w U2.

#### **Lista wejść i wyjść:**

i\_argA – m-bitowe wejście pierwszego argumentu  
o\_result – m-bitowe wyjście synchroniczne  
error – wyjście sygnalizujące niepoprawne działanie

### **01: Porównanie argumentów**

Wyświetla na wyjściu jedynkę jeśli A jest większe bądź równe B lub na każdym bicie zera jeśli warunek nie jest spełniony.

#### **Lista wejść i wyjść:**

i\_argA - m-bitowe wejście pierwszego argumentu  
i\_argB – m-bitowe wejście drugiego argumentu  
o\_result – m-bitowe wyjście synchroniczne

### **10: Ustawienie bitu**

Operacja ustawia B-bit argumentu A na 1

#### **Lista wejść i wyjść:**

i\_argA – m-bitowe wejście pierwszego argumentu  
i\_argB – m-bitowe wejście drugiego argumentu  
o\_result – m-bitowe wyjście synchroniczne

error – wyjście sygnalizujące niespełnienie warunków działania

## 11: Zmiana kodu

Operacja zmienia format kodu liczby argumentu A z U2 na znak moduł.

### Lista wejść i wyjść:

i\_argA – m-bitowe wejście pierwszego argumentu

o\_result – m-bitowe wyjście synchroniczne

error – wyjście sygnalizujące niepoprawne działanie

### Jednostka główna:

Lista wejść, wyjść oraz sygnałów wewnętrznych:

i\_argA – m-bitowe wejście pierwszego argumentu

i\_argB – m-bitowe wejście drugiego argumentu

i\_oper – n-bitowe wejście wyboru operacji

i\_clk – zbocze zegara z aktywnym zboczem narastającym

i\_rsn – wejście resetu synchronicznego (przy wartości 0 ustawia rejestry na 0)

o\_result – m-bitowe wyjście synchroniczne będące wynikiem danej operacji

o\_status – 4 bitowe wyjście synchroniczne sygnalizujące o danych następstwach: bit 3 – ERROR, bit 2 – OEVRFLOW, bit 1 – ODD, bit 0 – ZERO

error\_0, error\_2, error\_3 – odbierają sygnały z errorów wewnątrz modułów

Sygnały wewnętrzne error oraz overflow – odbierają sygnały z errorów wewnętrznych jednostki głównej i dzielą według przyczyn na wyjście statusu


Wszystkie moduły są zawarte w katalogu **Modules** w repozytorium gitlab pod nazwami kolejno tak jak wyżej:

- negation.sv
- comparison.sv
- changebit.sv
- changecode.sv

Oraz jednostka główna łącząca wszystkie poprzednie: **exe\_unit\_w22.sv**

W katalogu **Synthesis** znajdziemy wszystkie te moduły po syntezie, zaś w katalogu **Testbench** wszystkie pliki testbench sterujące sygnałami do gtkwave.

## Schemat blokowy struktury jednostki:

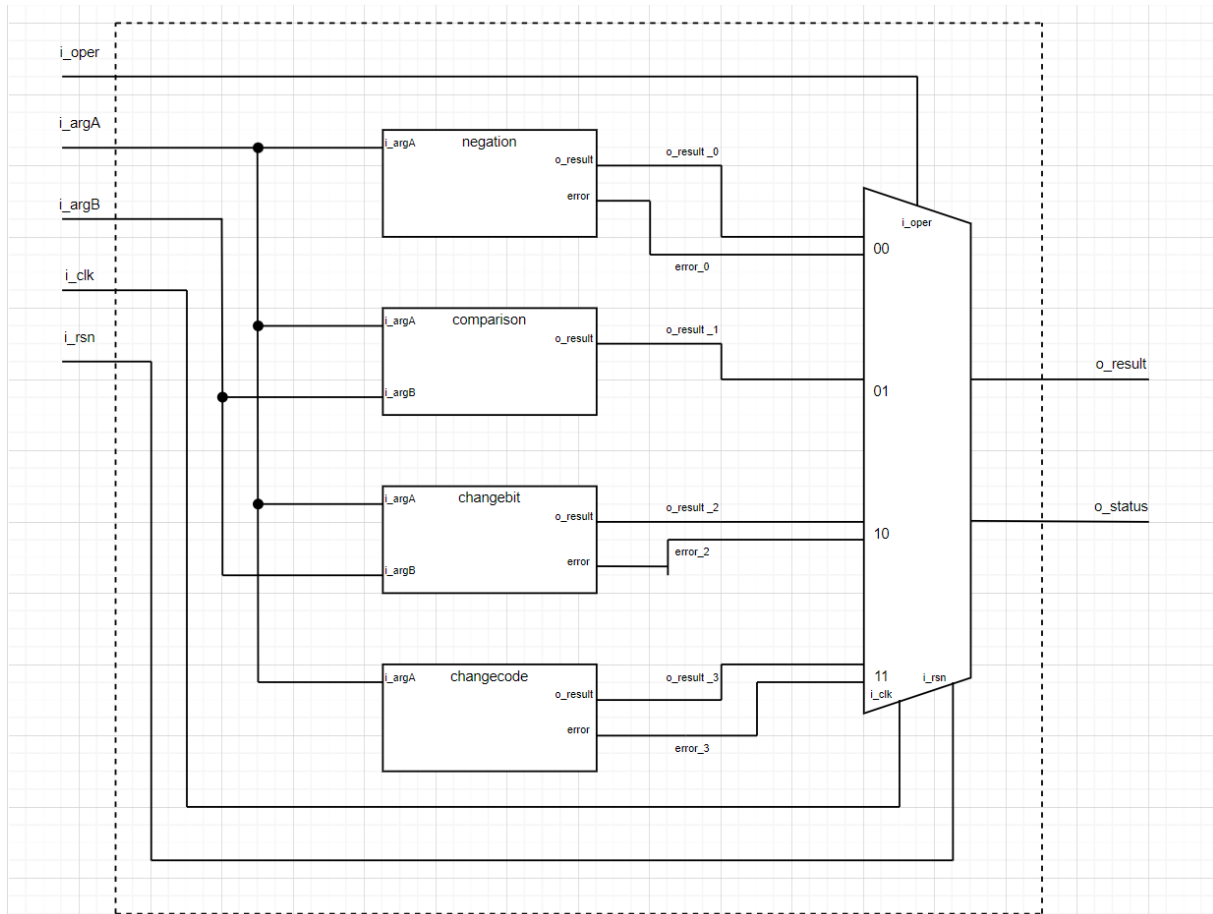


## Wyniki syntezy oraz symulacji przed i po syntezie dla każdego modułu:

### negation.sv

```
=== negation_rtl ===
Number of wires:          10
Number of wire bits:      16
Number of public wires:   3
Number of public wire bits: 9
Number of memories:       0
Number of memory bits:    0
Number of processes:      0
Number of cells:          12
  $ _ANDNOT_              4
  $ _NOT_                  1
  $ _OAI3_                 2
  $ _ORNOT_                1
  $ _OR_                   2
  $ _XOR_                  2
```

Dla lepszego podglądu, ustawiłem format wyświetlanych sygnałów na signed decimal.

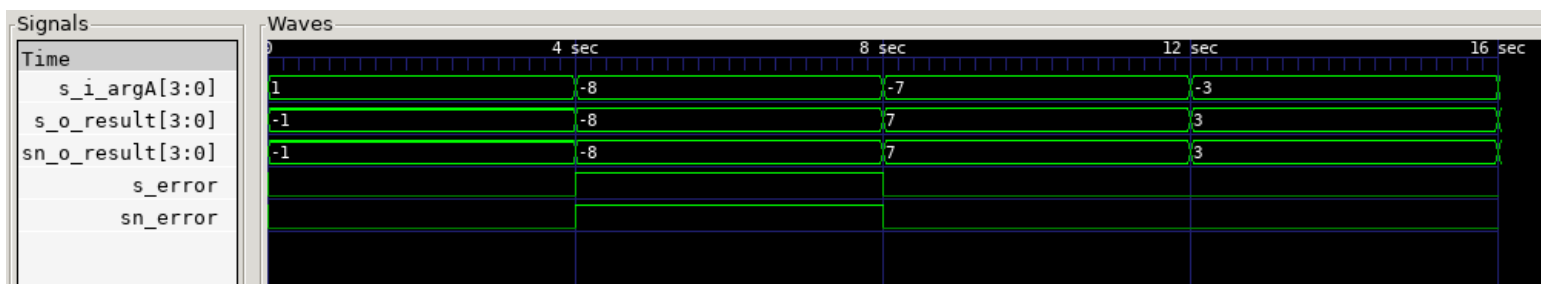Jak widzimy error pojawia się dla zadania na wejście -8, ponieważ nie da się zapisać liczby 8 w czterech bitach.



## comparison.sv


```
=== comparison_rtl ===
```

```

Number of wires:          18
Number of wire bits:      27
Number of public wires:   3
Number of public wire bits: 12
Number of memories:       0
Number of memory bits:    0
Number of processes:      0
Number of cells:          16
$_ANDNOT_                 2
$_AOI3_                   1
$_NOR_                    1
$_OAI3_                   2
$_ORNOT_                  3
$_OR_                     2
$_XOR_                    5

```

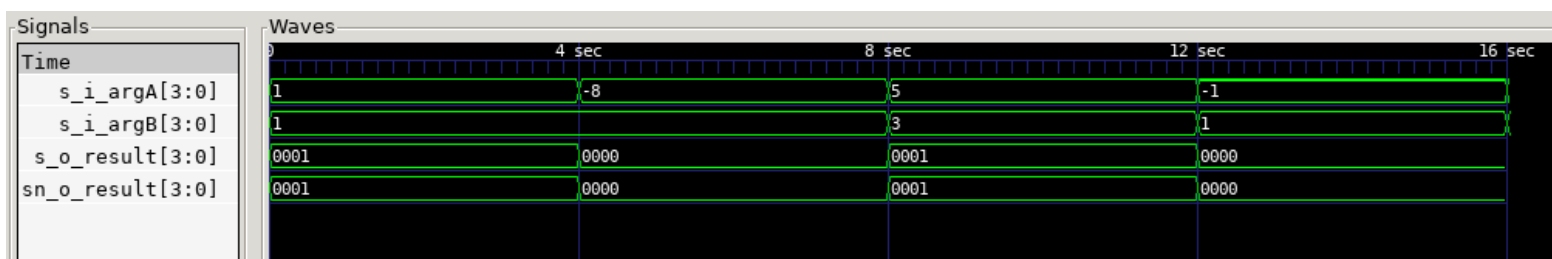
Tutaj również użyłem poglądowo formatu signed decimal aby można było łatwiej porównać liczby. W tym przypadku nie ma wyjścia dla błędu, ponieważ liczba jest mniejsza, równa, bądź większa. Nie ma żadnego warunku, którego niespełnienie nie pozwoliłoby wykonać operacji.


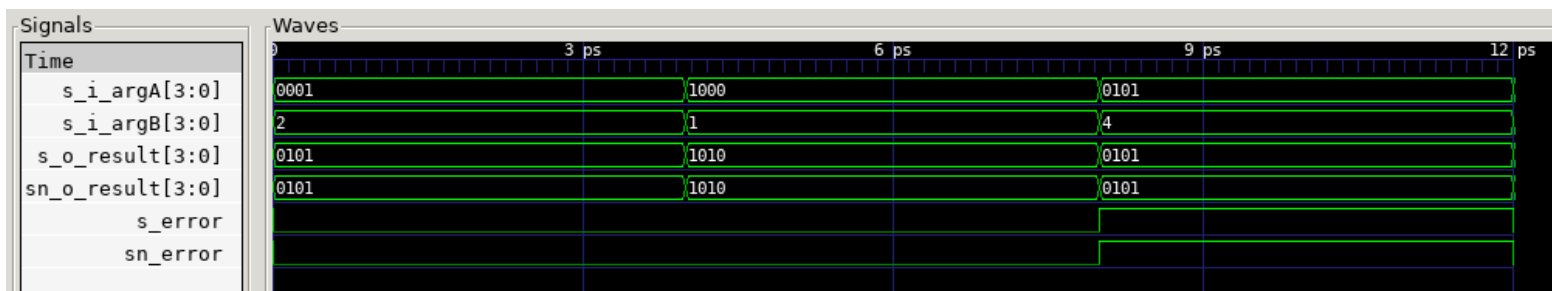
## changebit.sv

```
=== changebit_rtl ===  
  
Number of wires:          19  
Number of wire bits:      28  
Number of public wires:   4  
Number of public wire bits: 13  
Number of memories:       0  
Number of memory bits:    0  
Number of processes:      0  
Number of cells:          20  
  $_NOT_                   5  
  $_OAI3_                  4  
  $_ORNOT_                 1  
  $_OR_                    10
```


Jak widzimy, błąd pojawia się gdy chcemy ustawić czwarty bit na 1. Oczywiście bity indeksuje się od 0, dlatego pojawia się błąd, ponieważ najbardziej znaczący ma indeks 3.


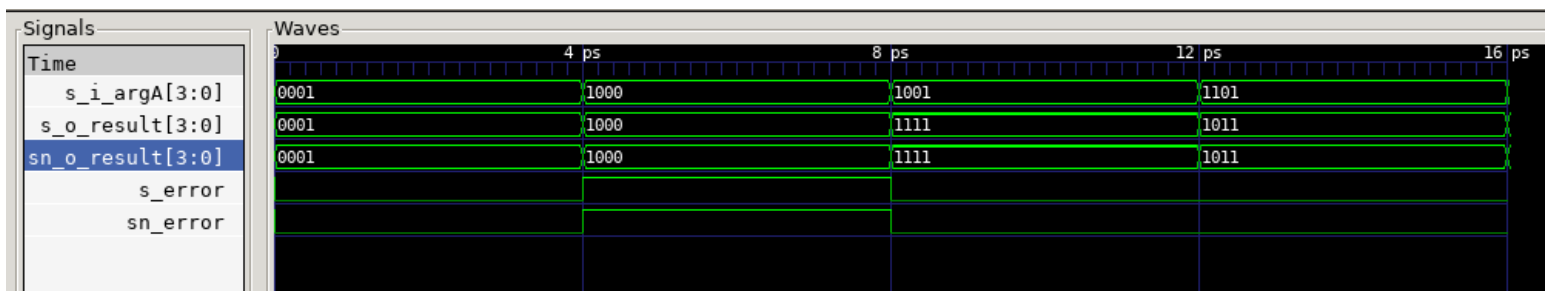
## changeode.sv

```
=== changeode_rtl ===  
  
Number of wires:          15  
Number of wire bits:      21  
Number of public wires:   3  
Number of public wire bits: 9  
Number of memories:       0  
Number of memory bits:    0  
Number of processes:      0  
Number of cells:          17  
  $_ANDNOT_                4  
  $_AND_                   1  
  $_MUX_                   3  
  $_NOR_                   1  
  $_NOT_                   1  
  $_OAI3_                  1  
  $_ORNOT_                 1  
  $_OR_                    3  
  $_XNOR_                  1  
  $_XOR_                   1
```

Błąd pojawia się podczas ustawienia na wejście 1000, czyli w U2 liczby -8. W ZM nie ma takiej wartości w zapisie 4 bitowym, dlatego operacja nie może zostać wykonana.



## ALU.sv

```
=== design hierarchy ===

ALU_rtl      1
$paramod\changebit\BITS=4  1
$paramod\changepcode\BITS=4  1
$paramod\comparison\BITS=4  1
$paramod\negation\BITS=4  1

Number of wires:      109
Number of wire bits:  170
Number of public wires:  27
Number of public wire bits:  82
Number of memories:    0
Number of memory bits:  0
Number of processes:    0
Number of cells:       111
$ _ANDNOT_             18
$ _AND_                 2
$ _AOI3_                1
$ _AOI4_                3
$ _DFF_PN0_             8
$ _MUX_                 9
$ _NAND_                3
$ _NOR_                 3
$ _NOT_                 11
$ _OAI3_                9
$ _OAI4_                1
$ _ORNOT_               11
$ _OR_                  19
$ _XNOR_                3
$ _XOR_                 10
```

Widzimy tu syntezę oraz wynik symulacji dla jednostki głównej wykonującej wszystkie operacje. Możemy również tutaj powiedzieć, w jakich przypadkach jaka flaga błędu jest uruchamiana.

### ERROR – trzeci bit statusu

Dobrym przykładem pojawienia się flagi error w statusie jest pierwszy sygnał dla modułu zmiany bitu. Próbuje ustawić w tym miejscu bit argumentem B, który jest ujemny i wskazuje bit o ujemnym indeksie. Jest to oczywisty błąd.

### OVERFLOW – drugi bit statusu


Zastosowanie tej flagi widać, gdy chcemy wykonać negację dla wartości 1000 czyli -8. W kodzie U2 na 4 bitach nie da się wypisać cyfry 8, ale na 5 bitach już się da, dlatego mamy do czynienia z przepełnieniem.

### ODD – pierwszy bit statusu

Widzimy go większość czasu, w porównaniu liczb. Prawidłowo wykonana operacja wysyła na wyjście sygnał 0001, który posiada oczywistą nieparzystą liczbę jedynek.
 
### ZERO – zerowy bit statusu

Wynikiem zmiany 0000 w kodzie U2, jest 0000 w kodzie ZM. Jest to przykład powstania warunku tej flagi



## Repozytorium:

W repozytorium oprócz modułów, syntez i testbenchy znajduje się także mniej ważny folder z resztą plików symulacyjnych pod nazwą **Work**.